

TI-3222: Otomasi Sistem Produksi

Rangkaian Elektronik dan Gerbang Logika

Laboratorium Sistem Produksi

www.lspitb.org

©2004



Hasil Pembelajaran

- Umum
 - Mahasiswa mampu untuk melakukan proses perancangan sistem otomasi, sistem mesin NC, serta merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol logika.


- Khusus
 - Memahami simbol-simbol dan hukum logika serta mampu membuat rangkaian logika praktis



RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN GERBANG LOGIKA


1. Dasar-dasar


Simbol-simbol (dasar) :

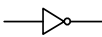Inverter 

AND 

OR 

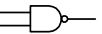NAND 

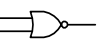
NOR 


Kondisi (status) :

Ya 1 H (High)
Tidak 0 L (Low)



Kontaktor (penyambung)

 Masuk		Keluar
1		0
0	Terbuka	1

 Masuk		Keluar
1		1
0	Tertutup	0

Tabel Kebenaran :

A		T	
A	T		
1	0		
0	1		

A		B		T	
A	B	T			
0	0	0			
0	1	0			
1	0	0			
1	1	1			

A		B		T	
A	B	T			
0	0	0			
0	1	1			
1	0	1			
1	1	1			



2. Hukum-hukum Logika

Simbol / Operator	Logika	Aplikasi	Rangkaian	Penulisan
.	AND	Seri		$T = A.B$
+	OR	Paralel		$T = A + B$
'	Inversi	Negasi		$T = A'$

Hukum Inversi :
 $0' = 1, 1' = 0$

$x + 0 = x$	$x + x = x$
$x \cdot 1 = x$	$x \cdot x = x$
$x + 1 = 1$	$x + x' = 1$
$x \cdot 0 = 0$	$x \cdot x' = 0$



2. Hukum-hukum Logika

$$x \cdot y = y \cdot x$$

$$x + y = y + x$$

Hukum Absorpsi

$$x + xy = x$$

$$x(x+y) = x$$

$$(x+y')y = xy$$

$$xy' + y = x + y$$

$$xy + y' = x + y'$$

$$x + y + z = (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$xyz = (xy)z = x(yz)$$

$$xy + xz = x(y+z)$$

$$(x+y)(x+z) = x + yz$$

$$(x+y)(y+z)(z+x') = (x+y)(z+x')$$

$$xy + yz + zx' = xy + zx'$$

$$(x+y)(x'+z) = xz + x'y$$

Hukum de Morgan

$$(x + y + z + \dots)' = x'y'z' \dots$$

$$(xyz)' = x' + y' + z' + \dots$$

Contoh :

Tunjukkan $x + x'y = x'y'$

$$T = x + x'y$$

$$= x'(x'y)'$$

$$= x'(x + y')$$

$$= x'x + x'y'$$

$$= 0 + x'y'$$

$$= x'y'$$



3. Sistem Bilangan

Desimal : 0, 1, 2, 3, ..., 9 ; Banyaknya status bilangan untuk setiap digit = 10

Contoh :

$$\begin{aligned}
 6327_D : 6 \text{ ribuan} &= 6000 = 6 \times 10^3 \\
 3 \text{ ratusan} &= 300 = 3 \times 10^2 \\
 2 \text{ puluhan} &= 20 = 2 \times 10^1 \\
 7 \text{ satuan} &= 7 = \underline{7 \times 10^0} \\
 &= 6327_D
 \end{aligned}$$

Hexadesimal : 0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, D, E, F ; Banyaknya status bilangan untuk setiap digit = 16

Contoh :

$$\begin{aligned}
 6327_H : 6 \text{ ribuan} &= 6 \times 16^3 = 24576 \\
 3 \text{ ratusan} &= 3 \times 16^2 = 768 \\
 2 \text{ puluhan} &= 2 \times 16^1 = 32 \\
 7 \text{ satuan} &= 7 \times 16^0 = \underline{7} \\
 &= 25383_D
 \end{aligned}$$



3. Sistem Bilangan

$$\begin{aligned}
 2A7C_H : 2 \times 16^3 &= 8192 \\
 10 \times 16^2 &= 2560 \\
 7 \times 16^1 &= 112 \\
 12 \times 16^0 &= \underline{12} \\
 &= 10876_D
 \end{aligned}$$

Biner : 0, 1; Banyaknya status bilangan untuk setiap digit = 2

Contoh :

$$\begin{aligned}
 1011 : 1 \text{ ribuan} &= 1 \times 2^3 = 8 \\
 0 \text{ ratusan} &= 0 \times 2^2 = 0 \\
 1 \text{ puluhan} &= 1 \times 2^1 = 2 \\
 1 \text{ satuan} &= 1 \times 2^0 = \underline{1} \\
 &= 11_D
 \end{aligned}$$




Contoh :

$$\begin{aligned}
 15_D &= 1111_B = F_H \\
 10111111_B &= BF_H = 191_D
 \end{aligned}$$







4. Rangkaian Logika Praktis

Sifat Biner :

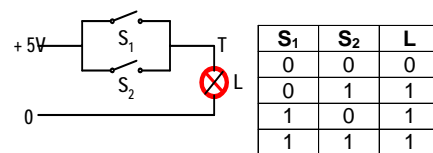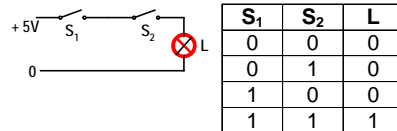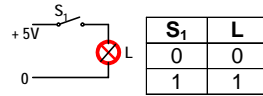


Logika Dioda :

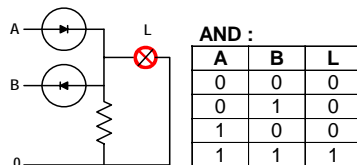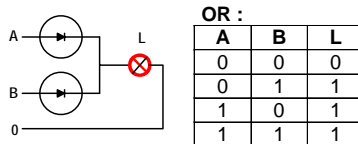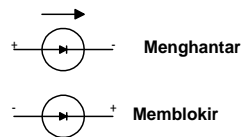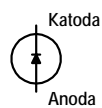

4. Rangkaian Logika Praktis

Transistor :
(kontaktor) :

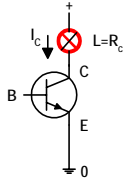


$B = 1 (+ 0.5 V)$
 $I_C = 1$ (mengalir)
 $L = 1$

B	L	C
0	0	1
1	1	0

Switch



IC TTL :

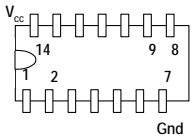


$V_{CC} = + 5V DC$
 $Gnd = 0$




4. Rangkaian Logika Praktis


LED :

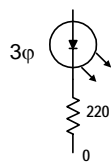


Relay :

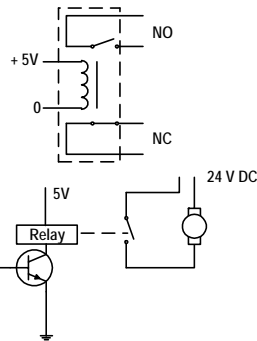

Motor :

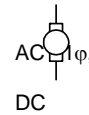


4. Rangkaian Logika Praktis

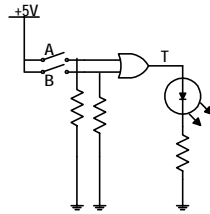

OR

A	B	T
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

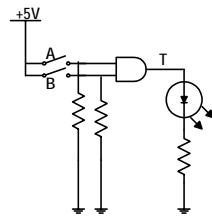

AND

A	B	T
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1